

②

$$V_{TP} = -1.2 \text{ V}$$

$$W/L = 20$$

$$k_p' = 30 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

$$I_D = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_0 = -3 \text{ V}$$

$$R_S \text{ \& } R_D$$

$$0 = V_{DS} - I_D R_D - 5$$

$$-3 = -3 + 0.5 R_D - 5$$

$$0.5 R_D = 7$$

$$R_D = 4 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = \frac{k_p'}{2} \left( \frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$0.5 \times 10^{-3} = \frac{30 \times 10^{-6}}{2} (20) (V_{GS} + 1.2)^2$$

$$1.6 = (V_{GS} + 1.2)^2$$

$$1.2 = (V_{GS} + 1.2)$$

$$V_{GS} = 0$$

$$5 = I_D R_S + V_{DS} + I_D R_D - 5$$

$$5 = 6.5 \times 10^{-3} R_S + 3 + 0.5 \times 10^{-3} R_D - 5$$

$$13 = 0.5 \times 10^{-3} R_S + 0.5 \times 10^{-3} R_D$$

$$R_D = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 2 \text{ k}\Omega$$

④

$$V_{DS} = V_{GS}$$

$$10 = V_{DS} + I_D R$$

$$10 = V_{DS} + I_D \times 10 \times 10^3$$

$$I_D = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$I_D = \frac{0.4}{2} (V_{DS} - 2)^2$$

$$10 = V_{DS} + 0.2 (V_{DS} - 4 V_{DS} + 4) 10 \times 10^3$$

$$10 = V_{DS} + 0.2 V_{DS} - 0.8 V_{DS} + 0.8 \times 10^4$$

$$10 =$$

$$10 - 8000 = V_{DS} + 2000 V_{DS} - 8000 V_{DS}$$

$$7990 =$$

$$V_{DS} = 133$$

$$I_D \approx 0.62 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 1.52 \text{ V}$$